

梦幻呼吸灯实验


本实验包括基本实验部分和改进实验部分(梦幻呼吸灯)

一、基本实验

 1、顶层模块

top.v

```
module top(
input rst_165,
input clk_165,
output[7:0] led8_165
);
wire divclk_165;
div_clk1
u0divclk(.rst_165(rst_165),.clk_165(clk_165),.divclk_165(divclk_165));
dream_led
u0led(.rst_165(rst_165),.divclk_165(divclk_165),.led8_165(led8_165));
endmodule
```



图一、详细描述后的结果

顶层模块中包括 div_clk1 分频时钟模块、dream_led 梦幻 LED 灯设计部分。两部分的连接关系如图一所示，100MHz 的时钟信号 clk_165 分频成 divclk_165 作为 dream_led 的模块的时钟输入信号，驱动 led8_165 实现不同的输出效果。

2、分频时钟模块

div_clk.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module div_clk1(input clk_165,input rst_165,output reg divclk_165);
reg[31:0] counter_165;
always @(posedge clk_165 or posedge rst_165)
begin
    if(rst_165)
    begin
        counter_165<=32'h00000000;
        divclk_165<='h0;
    end
    else
    begin
        if(counter_165==32'h02faf07f)

```

```

        begin
            counter_165<=32'h00000000;
            divclk_165<=~divclk_165;
        end
    else
        counter_165<=counter_165+1;
    end
end
endmodule

```

由于 FPGA 中提供的时钟引脚是 100MHz, 要实现梦幻 LED 灯在每 1s 发生一次变化, 要对时钟进行分频。

$$T=1s \quad f_{\text{输入}} = 100MHz$$

$$f_{\text{输出}} = \frac{1}{T} = 1Hz$$

分频因子计算入下:

$$\frac{\frac{f_{\text{输入}}}{f_{\text{输出}}}}{2} - 1 = N$$

计算求得 $N=49999999$, 其十六进制表示为 $N=02FAF07F$

3、梦幻 LED 控制文件 dream_led.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module dream_led(
input divclk_165,
input rst_165,
output reg [7:0] led8_165
);
reg[5:0] counter_165;
always@(posedge rst_165 or posedge divclk_165)
begin
    if(rst_165)
        counter_165<=0;
    else if(counter_165==18)
        counter_165<=0;
    else
        counter_165=counter_165+1;
end
always @*
begin
    case(counter_165)
        5'b000000: led8_165=8'b11111111;
        5'b000001: led8_165=8'b00000000;
        5'b000010,5'b10000: led8_165=8'b00000001;
        5'b000011,5'b01111: led8_165=8'b00000010;
    endcase
end

```

```

5'b00100,5'b01110: led8_165=8'b00000100;
5'b00101,5'b01101: led8_165=8'b00001000;
5'b00110,5'b01100: led8_165=8'b00010000;
5'b00111,5'b01011: led8_165=8'b00100000;
5'b01000,5'b01010: led8_165=8'b01000000;
5'b01001: led8_165=8'b10000000;
5'b10001: led8_165=8'b01010101;
5'b10010: led8_165=8'b10101010;
default: led8_165=8'b00000000;
endcase
end
endmodule

```

设计思路：

- 用 reg 型的 led8_165 定义 8 个 LED 的亮和灭。
- 运用模为 19 的计数器计数，根据计数器每一秒计的不同的数字，case 语句进行判断，执行不同情况下的 LED 的不同变化。Case 语句并行触发，执行速度会比较快。
- 计数器从 0~18 循环计数，使 8 个 LED 周而复始地在 19 中状态下不断地切换。

4、引脚约束文件

top.xdc

```

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led8_165[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_165]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports rst_165]
set_property PACKAGE_PIN J19 [get_ports clk_165]
set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports rst_165]
set_property PACKAGE_PIN Y17 [get_ports {led8_165[0]}]
set_property PACKAGE_PIN Y16 [get_ports {led8_165[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AA16 [get_ports {led8_165[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AB16 [get_ports {led8_165[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AB17 [get_ports {led8_165[4]}]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {led8_165[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AB13 [get_ports {led8_165[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AA15 [get_ports {led8_165[7]}]


```

Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Feed	Bank	IO Std	Vccs	Vref	Drive Strength	Slow Type
All ports (10)										
led8_165[0]	OUT			<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[7]	OUT		AA15	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[6]	OUT		AB13	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[5]	OUT		AA13	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[4]	OUT		AB17	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[3]	OUT		AB19	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[2]	OUT		AA15	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[1]	OUT		Y16	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
led8_165[0]	OUT		Y17	<input checked="" type="checkbox"/>	13	LVCMO533*	3.300		12	SLOW
Scalar ports (2)										
clk_165	IN		J19	<input checked="" type="checkbox"/>	15	LVCMO533*	3.300			
rst_165	IN		T5	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVCMO533*	3.300			


说明：

- 将 led8_165[0]、led8_165[1]、led8_165[2]、led8_165[3]、led8_165[4]、led8_165[5]、led8_165[6]、led8_165[7] 输出引脚约束到 A7-EDP-1 开发平台上的 XC7A75TFGG484-1 器件的八个引脚上，以达到驱动 LED 的目的。
- 将 clk_165 约束到 100MHz 的时钟引脚上，将 rst_165 约束到开关 T5 引脚上。

详细描述后的结果

 

综合结果

 


5、实物效果图

实现效果梦幻 LED 灯变化规律如下：

 - 1) 第 1s, 8 个 LED 全亮。
- 2) 第 2s, 8 个 LED 全灭。
- 3) 第 3s 开始，LED 开始从右向左移动，当移动到最左边时。
- 4) LED 开始从最左向最右移动，当移动到最右边时。
- 5) 8 个 LED 其中 4 个 LED 间隔亮，剩下 4 个 LED 间隔灭。
- 6) 返回 1)，周而复始的变化。









二、发挥改进实验（将呼吸灯与梦幻 LED 融合—梦幻呼吸灯）

1、顶层设计模块 top.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module top(
    input clk_165,
    input rst_165,
    output [7:0] led8_165
);
```


```

        wire divclk1_165,divclk2_165;
        divclk1
u0divclk1(.clk_165(clk_165),.rst_165(rst_165),.divclk_165(divclk1_165));
        divclk2
u0divclk2(.clk_165(clk_165),.rst_165(rst_165),.divclk_165(divclk2_165));
        pwm_led
u0divpwm_led(.div_clk_165(divclk2_165),.clk_shift_165(divclk1_165),.rst_165(rst_165),.led8_165(led8_165));
    endmodule

```

顶层模块中包括 div_clk1 分频时钟模块、divclk2 分频时钟模块、pwm_led 梦幻呼吸灯设计部分。将 clk_165 经过 divclk1 和 divclk2 时钟分频模块，进行分频后得到输出 div_165 分别作为控制 pwm 波占空比的时钟信号 div_clk_165 和控制 LED 灯亮灭不断变化的 clk_shift_165，驱动 pwm_led 模块实现梦幻呼吸灯的效果。

两部分的连接如图一所示。

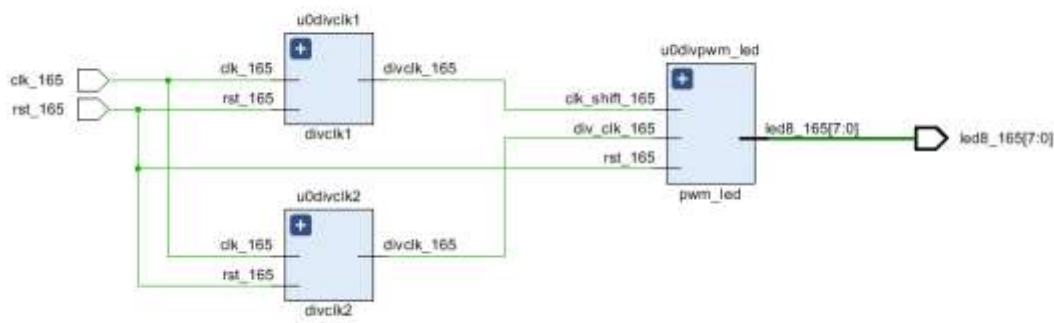

图一、详细描述结果

2、分频文件

divclk1.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module divclk1(input clk_165,input rst_165,output reg divclk_165);
reg[31:0] counter_165;
always @(posedge clk_165 or posedge rst_165)
begin
    if(rst_165)
    begin
        counter_165<=32'h00000000;
        divclk_165<='h0;
    end
    else
    begin
        if(counter_165==32'h02faf07f) //02faf07f
        begin
            counter_165<=32'h00000000;

```

```

        divclk_165<=~divclk_165;
    end
    else
        counter_165<=counter_165+1;
    end
end
endmodule

```

由于 FPGA 中提供的时钟引脚是 100MHz, 在每 1 秒中设置不同的 LED 灯亮和灭, 对时钟进行分频。

$$T=1s \quad f_{\text{输入}} = 100MHz$$

$$f_{\text{输出}} = \frac{1}{T} = 1Hz$$

分频因子计算入下:

$$\frac{f_{\text{输入}}}{f_{\text{输出}}} - 1 = N$$

计算求得 $N=49999999$, 其十六进制表示为 $N=02FAF07F$

divclk2.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module divclk2(input clk_165,input rst_165,output reg divclk_165);
reg[31:0] counter_165;
always @(posedge clk_165 or posedge rst_165)
begin
    if(rst_165)
    begin
        counter_165<=32'h00000000;
        divclk_165<='h0;
    end
    else
    begin
        if(counter_165==32'h00001387) //00001388
        begin
            counter_165<=32'h00000000;
            divclk_165<=~divclk_165;
        end
        else
            counter_165<=counter_165+1;
        end
    end
end
endmodule

```

此分频文件设置呼吸灯的分频频率:

$$T=1s \quad N_1 = N_2 = 99$$

$$f_{\text{输出}} = 1\text{Hz}$$

分频因子计算如下：

$$\frac{\frac{f_2}{f_{\text{输出}}}}{2} - 1 = N_2 \quad \frac{\frac{f_1}{f_2}}{2} - 1 = N_1$$

$$\text{求得 } f_1 = 10000\text{Hz}$$

$$f = 100\text{MHz}$$

$$N = \frac{f}{f_1} - 1 = 4999, \text{ 其十六进制是 } 1387。$$

3、呼吸梦幻灯设计文件

pwm_led.v

```

`timescale 1ns / 1ps
module pwm_led(
    input div_clk_165,
    input clk_shift_165,
    input rst_165,
    output reg [7:0] led8_165
);
parameter period=99,period1=99;
parameter step=1;
parameter s0=1'b0,s1=1'b1;
reg [31:0] count_165;
reg signed [31:0] duty_165=0;
reg dir_165=1;
reg state_165;
reg pwm_165;
reg [5:0] i_165; //修改了位宽

initial i_165=0;
always @(posedge div_clk_165 or posedge rst_165)
begin
    if(rst_165)
        begin
            count_165<=0;
            duty_165<=0;
            state_165<=s0;
        end
    else if(count_165==period-1) //计数器到达某一个值之后，呼吸灯开始变化
        begin
            count_165<=0;
            case (state_165)

```

```

        s0: //由暗到亮
            begin
                duty_165<=duty_165+step; //灯开始亮

                if(duty_165>=period1) //到达最亮之后，要变暗
                    begin
                        state_165<=s1;
                        duty_165<=period1;
                    end
                end
            end
        s1: //由亮到暗
            begin
                duty_165<=duty_165-step;

                if(duty_165<=0) //到达最暗之后，要变亮
                    begin
                        duty_165<=0;
                        state_165<=s0;
                    end
                end
            end
        endcase
    end
else
    count_165<=count_165+1; //否则，呼吸灯接着计数
end

always @ (*)
begin
    if(count_165<duty_165) //控制脉冲宽度
        pwm_165<=1;
    else
        pwm_165=0;
    end

    always @(posedge rst_165 or posedge clk_shift_165) //i 控制哪个灯亮
    begin
        if(rst_165)
            begin

```

```

        i_165<=0;
    end
    else if(i_165==18)
        i_165<=0;
    else
        i_165=i_165+1;
    end

always @ *
begin
    case (i_165) //通过 i 控制点亮不同的灯
        5'b000000: led8_165={8{pwm_165}};
        5'b000001: led8_165={8{pwm_165}};
        5'b000010,5'b10000: led8_165={7'b0000000,pwm_165};
        5'b000011,5'b01111: led8_165={6'b000000,pwm_165,1'b0};
        5'b00100,5'b01110: led8_165={5'b00000,pwm_165,2'b00};
        5'b00101,5'b01101: led8_165={4'b0000,pwm_165,3'b000};
        5'b00110,5'b01100: led8_165={3'b000,pwm_165,4'b0000};
        5'b00111,5'b01011: led8_165={2'b00,pwm_165,5'b00000};
        5'b01000,5'b01010: led8_165={1'b0,pwm_165,6'b000000};
        5'b01001: led8_165={pwm_165,7'b0000000};
        5'b10001:led8_165={4{1'b0,pwm_165}};
        5'b10010:led8_165={4{pwm_165,1'b0}};
        default:led8_165="b000000000;
    endcase
end
endmodule

```

设计思路:

- count_165 是模为 99 的计数器, count_165 每循环完一次, duty_165 加或减 step, duty_165 也相当于一个模为 99 的计数器。通过 duty_165<count_165, 则 pwm_165 为 1, 否则 pwm_165 为 0。据此改变占空比, 使占空比先依次不断增加, 后依次不断减小。实现呼吸灯的效果。
- state_165=0 时, 呼吸灯慢慢变亮, duty_165 慢慢变大, 当 duty_165 达到最大 (period1) 的时候, 此时 LED 灯最亮, 将 state_165 置 1, 使接下来的 LED 灯慢慢变暗, duty_165 慢慢变小, 当 duty_165 减到 0 时, LED 灯最暗, 之后将 state_165 置 0, 如此循环, 使 LED 灯不断由亮变暗再由暗变亮, 再由亮变暗等等。
- 一开始的时候, duty_165=0 且 state_165=0, count_165 从 0 记到计数到 period-1 时(在此区间 pwm_165 一直为 0), duty_165 加 step, 之后 count_165 再从 0 记到 period-1 期间, 存在 count_165< duty_165 的时候, 在这个时候 pwm_165 输出 1, 驱动 LED 灯亮。随着 count_165 计数循环次数的不断增加, duty_165 不断变大, 致使 count_165 每次循环期间, count_165< duty_165 的时间越来越长, 从而改变了固定时间段内的占空比。同理, 当 state_165=1

时的情况和此类似，故不再赘述。

- 通过计数器 i_165 从 0 到 18 不断循环计数，控制 case 语句的那一句执行，实现 8 个 LED 灯亮和不亮状态的切换，实现梦幻灯的效果。

第 1s 和第 2s 通过复制操作符，实现 8 个 LED 同时呼吸变亮和变暗。

之后通过拼接操作符，实现 8 的 LED 流水呼吸效果。

最后，通过复制操作符，实现 8 个 LED 间隔呼吸变亮和间隔呼吸变暗。

注：要实现梦幻呼吸灯的效果，count_165 和 i_165 计数的频率选择至关重要，在计算的时候比较困难。

4、约束文件

top.xdc

```
set_property PACKAGE_PIN Y17 [get_ports {led8_165[0]}]
set_property PACKAGE_PIN Y16 [get_ports {led8_165[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AA16 [get_ports {led8_165[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AB16 [get_ports {led8_165[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AB17 [get_ports {led8_165[4]}]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {led8_165[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AB13 [get_ports {led8_165[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AA15 [get_ports {led8_165[7]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[7]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[6]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[5]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[4]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[3]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[2]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[1]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports {led8_165[0]}]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports clk_165]
set_property IOSTANDARD LVC MOS33 [get_ports rst_165]
set_property PACKAGE_PIN J19 [get_ports clk_165]
set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports rst_165]
```


Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vccs	Vref	Drive Strength	Slew Type
All ports (10)										
led8_165[0]	OUT			✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[7]	OUT		AA15	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[6]	OUT		AB13	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[5]	OUT		AA13	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[4]	OUT		AB17	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[3]	OUT		AB16	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[2]	OUT		AA16	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[1]	OUT		Y16	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
led8_165[0]	OUT		Y17	✓	13	LVC MOS33*	+ 3.300	12		SLOW
Scalar ports (2)										
clk_165	IN		J19	✓	15	LVC MOS33*	+ 3.300			
rst_165	IN		T5	✓	34	LVC MOS33*	+ 3.300			

说明：


- 将 led8_165[0]、led8_165[1]、led8_165[2]、led8_165[3]、led8_165[4]、led8_165[5]、led8_165[6]、led8_165[7] 输出引脚约束到 A7-EDP-1 开发平台上的 XC7A75TFGG484-1 器件的八个引脚上，以达到驱动 LED 的目的。

- 将 clk_165 约束到 100MHz 的时钟引脚上，将 rst_165 约束到开关 T5 引脚上。

详细描述后的图像

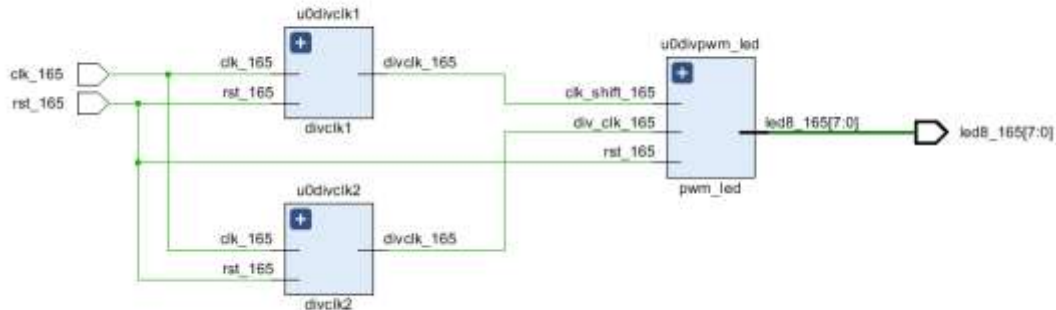

综合后的结果

 

5、实物效果图（将梦幻 LED 和呼吸灯融合后，已经实现，但是放图不太容易看出，已发给老师视频）

实现效果梦幻呼吸灯变化规律如下：

- 7) 第 1s, 8 个 LED 慢慢变亮。
- 8) 第 2s, 8 个 LED 慢慢熄灭。
- 9) 第 3s 开始, LED 开始从右向左移动, 当移动到最左边时。每移动到一个位置, LED 灯一个慢慢变亮, 下一个 LED 灯慢慢熄灭。
- 10) LED 开始从最左向最右移动, 当移动到最右边时。每移动到一个位置, LED 灯一个慢慢变亮, 下一个 LED 灯慢慢熄灭。
- 11) 8 个 LED 其中 4 个 LED 间隔慢慢亮, 剩下 4 个 LED 间隔慢慢熄灭。
- 12) 返回 1), 周而复始的变化。







