

数字系统高级设计技术

主讲:何宾

Email: hebin@mail.buct.edu.cn


2019.06

扇出是指某一器件输出驱动与之相连的后续器件的能力。

- 一个器件的扇出数是有限制的。扇出数目越多,所要求的驱动能力越高。
- 在FPGA芯片内,如果一个逻辑单元的扇出数过多的话,会降低 其工作速度,并且会对布线造成困难。
- 在FPGA逻辑资源允许的情况下,要尽量降低扇出数。

逻辑复制是通过增加面积而改善设计时序的优化方法,经常用于调整信号的扇出。

 - 如果信号具有高的扇出,则要添加缓存器来增强驱动能力,但这会会增大信号的时延。
- 通过逻辑复制,使用多个相同的信号来分担驱动任务。这样,每路信号的扇出就会变低,就不需要额外的缓冲器来增强驱动,即可减少信号的路径延迟。




通过逻辑单元的复制,减少扇出数,可以解决下面两个方面的问题

- ■减少网络延迟。
- 多个器件分布在不同的区域,这样可以大大降低布线阻塞情况的 发生。


注:在使用增加器件减少扇出数目的时候,必须要注意的是,如果 是异步单元的话,必须对该单元进行同步处理。

在Vivado工具的综合属性设置选项中,提供了调整扇出个数的功能。

 

逻辑复制和复用技术 --逻辑复用

逻辑复用是指在完成相同的功能下,尽量减少所使用的逻辑单元的数目。

 



```
module top(
  input clk,
  input [7:0] c,
  input [7:0] d,
  input [0:0] cond,
  input [7:0] a,
  input [7:0] b,
  output reg[8:0] z
reg [8:0] sum;
```


继续下一页



逻辑复制和复用技术 --逻辑复用

```
always@(*)
begin
case (cond)
 1'b0 : sum=c+d;
 default : sum=a+b;
endcase
end
always@(posedge clk)
begin
 z<=sum;
end
endmodule
```

逻辑复制和复用技术 --逻辑复用

 

先选择后加的结构

对应的Verilog HDL代码



```
module top(
  input clk,
  input [7:0] c,
  input [7:0] d,
  input [0:0] cond,
  input [7:0] a,
  input [7:0] b,
  output reg[8:0] z
reg [7:0] add1;
reg [7:0] add2;
```

继续下一页



```
always@(*)
begin
case (cond)
 1'b0
      : begin
           add1=c;
           add2=d;
        end
 default : begin
           add1=a;
```

add2=b;

end

endcase end 继续下一页



```
always@(posedge clk)
begin
    z<=add1+add2;
end
endmodule</pre>
```